



ON Semiconductor® 

AMI Semiconductor / ON

Semiconductor




RMBA09501

Číslo dielu:	RMBA09501
Výrobca / Značka:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Popis produktu	IC AMP CELL 849MHZ-869MHZ 12SMD
listoch:	 RMBA09501.pdf
Stav RoHs	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	6463 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













Špecifikácie RMBA09501

ČÍSLO DIELU	RMBA09501
VÝROBCA	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
POPIS	IC AMP CELL 849MHZ-869MHZ 12SMD
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	6463 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	 RMBA09501.pdf
NAPÄTIE - NAPÁJANIE	7V
FREKVENCIA TESTOVANIA	-
BALÍK DODÁVATEĽOV ZARIADENÍ	12-SMD
SÉRIA	-
TYP RF	Cellular, CDMA
OBAL	Tape & Reel (TR)
BALÍK / PUZDRO	12-SMD Module
P1DB	-
OBRÁZOK ŠUMU	6dB
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ZISK	35dB
FREKVENCIA	849MHz ~ 869MHz
DETAILNÝ POPIS	RF Amplifier IC Cellular, CDMA 849MHz ~ 869MHz 12-SMD
PRÚD - DODÁVKA	150mA

Súvisiace značky

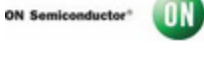AMI Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501	Distribútor RMBA09501	Dodávateľ RMBA09501
Cena RMBA09501	Obrázky RMBA09501	Obrázok RMBA09501
RMBA09501 PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list RMBA09501	Dátový list RMBA09501
Zásoba RMBA09501	Predám RMBA09501	Predám AMI Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501
AMI Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501	Dodávateľ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Distribútor AMI Semiconductor / ON Semiconductor
AMI Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501	ON Semiconductor RMBA09501	Aptina / ON Semiconductor RMBA09501
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor RMBA09501

Súvisiace produkty

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB6S-TP</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Micro Commercial Components (MCC) popis: BRIDGE RECT 1P 600V 500MA MBS-1 Skladom: 822788 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-JN</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 5913 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB6S RCG</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: TSC (Taiwan Semiconductor) popis: BRIDGE RECT 1P 600V 800MA MBS Skladom: 526571 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-J</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 6581 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 3054 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-CN</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 6694 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMBA19500</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: AMI Semiconductor / ON Semiconductor popis: IC AMP CDMA 1.93-1.99GHZ 12SMD Skladom: 6931 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB6SHRCG</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: TSC (Taiwan Semiconductor) popis: BRIDGE RECT 1P 600V 500MA MBS Skladom: 514458 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-GN</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 3187 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-C</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 4096 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMBA19500A</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: AMI Semiconductor / ON Semiconductor popis: IC AMP CDMA 1.93-1.99GHZ 12SMD Skladom: 6874 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">RMB50A-2-N</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">výrobcovia: Cosel popis: AC/DC CONVERTER 5V 24V Skladom: 6957 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0;">RFQ</p> </div> </div>